

BÀI LÀM THI THỰC HÀNH MÔN VẬT LÝ

(Gồm 04 trang)

Điểm bài thi Bảng số:..... Bảng chữ:.....	Giám khảo 1 (Họ tên, chữ ký)	Giám khảo 2 (Họ tên, chữ ký)	Số phách (do Hội đồng chấm thi ghi)
--	--	--	---



Câu 1. Trong hộp kín chứa loại phần tử nào? Cách xác định?

Câu 2. Vẽ mạch điện dùng để dựng đường đặc trưng vôn-ampe.

Câu 3. Bảng số liệu đo, đơn vị và sai số (đơn vị đo ghi trong dấu ngoặc).

[illegible]

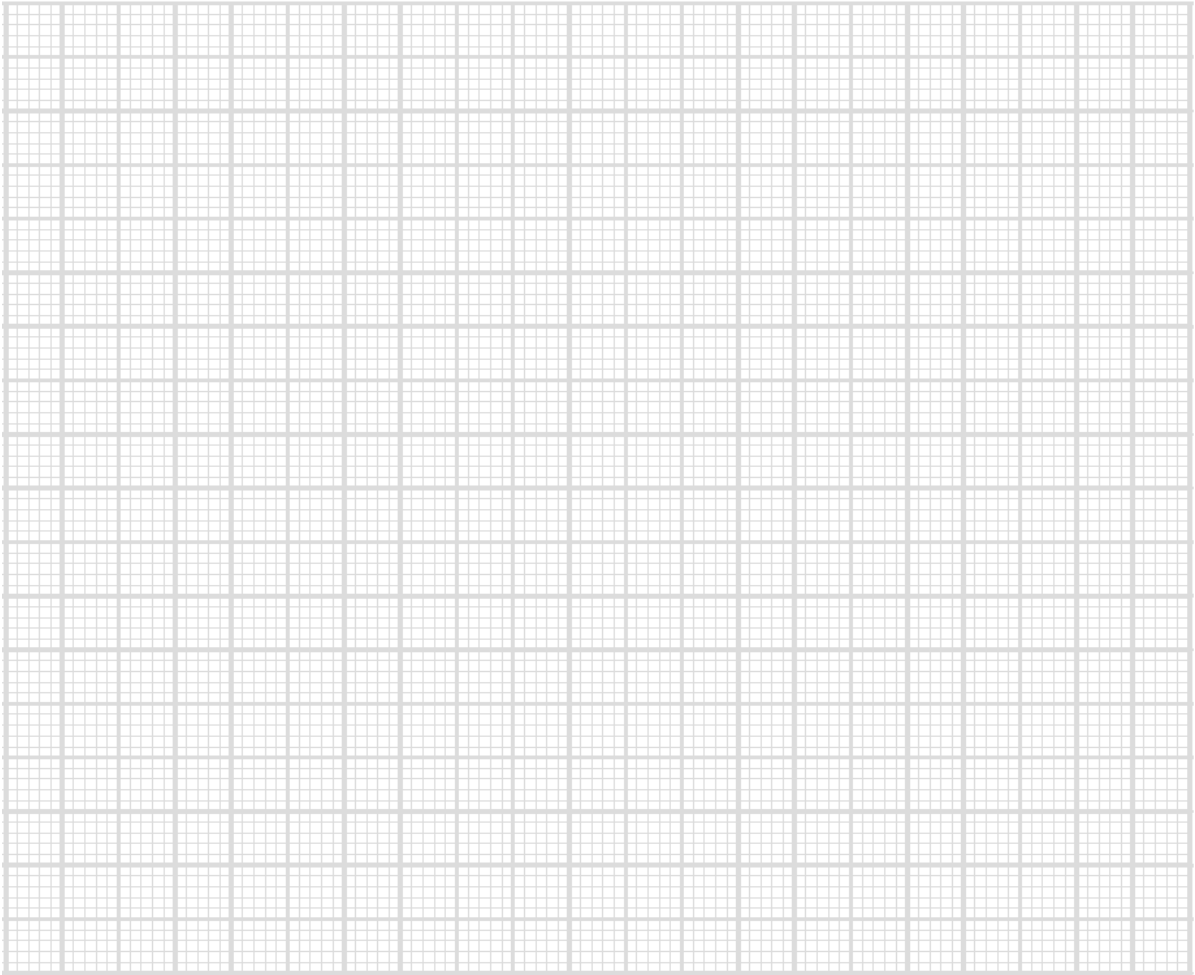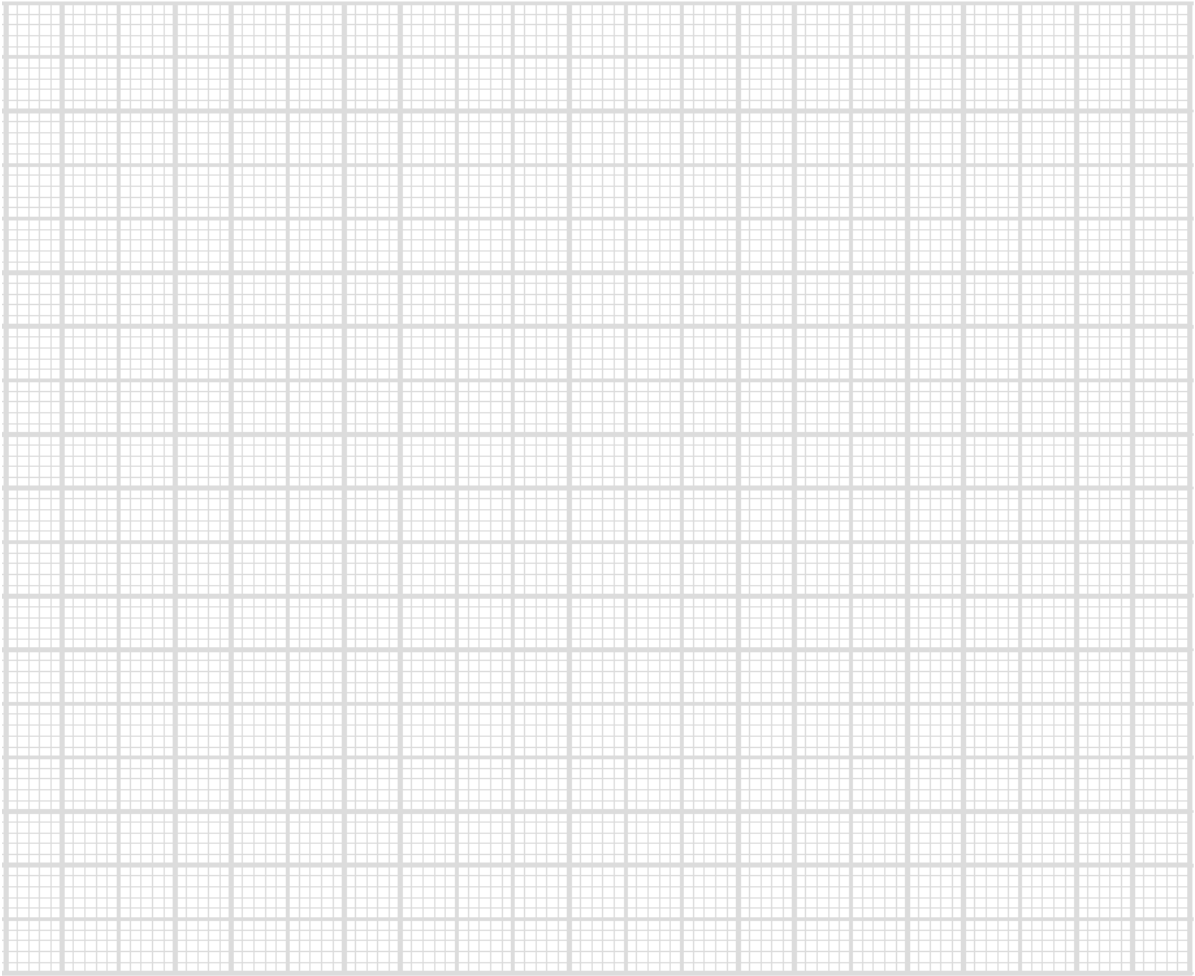Câu 4. Đường đặc trưng vôn-ampe của phần tử.



Nhận xét về đường đặc trưng vôn-ampe của phần tử.

Câu 5. Cách xác định thông số của phần tử và kết quả (Không yêu cầu tính sai số ở kết quả cuối cùng).